



**UNIVERSIDADE FEDERAL DE RORAIMA**  
**CENTRO DE CIÊNCIAS E TECNOLOGIA**  
**DEPARTAMENTO DE CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO**  
**CURSO DE CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO**  
**ARQUITETURA E ORGANIZAÇÃO DE COMPUTADORES**

**Luciano dos Santos**  
**Wesley Silva Araújo**

**LABORATÓRIO DE CIRCUITOS – CODIFICAÇÃO E SIMULAÇÕES**

**BOA VISTA-RR**  
**2024**

## **LABORATÓRIO DE CIRCUITOS – CODIFICAÇÃO E SIMULAÇÕES**

Relatório Científico apresentado ao Prof. Dr. Herbert Oliveira Rocha como requisito para obtenção de nota parcial na disciplina DCC 301 - Arquitetura e Organização de Computadores, oferecida pelo Departamento de Ciência da Computação da Universidade Federal de Roraima. Os componentes descritos a seguir foram projetados e simulados por meio do software Logisim, conforme apresentado em sala de aula.

## Sumário


|  |           |
|--|-----------|
| <b>Multiplexador com 4 opções de entrada:</b>                  | <b>1</b>  |
| <b>Porta XOR:</b>  | <b>2</b>  |
| <b>Registrador Flip-Flop do tipo D</b>                         | <b>2</b>  |
| <b>Registrador Flip-Flop JK</b>                                | <b>4</b>  |
| Entradas e Saídas  | 4         |
| Características:   | 4         |
| <b>Somador de 8 Bits que recebe 4</b>                          | <b>5</b>  |
| Introdução   | 5         |
| Descrição do Circuito  | 5         |
| Funcionamento do Circuito                                      | 5         |
| Configuração Específica  | 6         |
| Testes Realizados  | 6         |
| Conclusão  | 7         |
| <b>Memória ROM de 8 bits</b>                                   | <b>7</b>  |
| <b>Banco de Registradores de 8 bits</b>                        | <b>9</b>  |
| <b>Somador de 8 Bits</b>                                       | <b>10</b> |
| <b>Detector de Sequência Binária "101"</b>                     | <b>11</b> |
| Introdução   | 12        |
| Funcionamento do Circuito                                      | 12        |
| Análise Detalhada  | 12        |
| Aplicações   | 13        |
| Conclusões   | 13        |
| <b>Unidade Lógica Aritmética (ULA) de 8 bits</b>               | <b>13</b> |
| Introdução   | 13        |
| Componentes e Funcionalidades                                  | 13        |
| Funcionamento Geral  | 14        |
| Análise Detalhada  | 14        |
| Aplicações   | 15        |
| Conclusões   | 15        |
| <b>Extensor de Sinal de 4 Bits para 8 Bits</b>                 | <b>15</b> |
| Introdução   | 16        |
| Funcionamento Básico   | 16        |
| <b>Maquina de estados</b>                                      | <b>16</b> |
| <b>Contador Síncrono de 4 Bits com Flip-Flop JK no Logisim</b> | <b>17</b> |
| Introdução   | 17        |
| Materiais e Métodos  | 17        |
| Conclusões   | 18        |
| <b>Detector de Paridade Impar</b>                              | <b>18</b> |
| Introdução   | 18        |
| Materiais e Métodos  | 18        |

|   |           |
|---|-----------|
| Resultados  | 18        |
| Conclusões  | 19        |
| <b>Decodificador de 7 Segmentos Implementado no Logisim</b> | <b>19</b> |
| Introdução  | 19        |
| Materiais e Métodos   | 19        |
| Resultado Diagrama do Circuito:                             | 20        |
| Conclusões  | 20        |
| <b>Detector de Números Primos</b>                           | <b>21</b> |
| Introdução  | 21        |
| Materiais   | 21        |
| Software: Logisim   | 21        |
| Métodos   | 21        |
| Resultados  | 21        |
| Conclusões  | 21        |
| <b>Otimização Lógica do Circuito</b>                        | <b>22</b> |
| Introdução  | 22        |
| Análise do Circuito Original                                | 22        |
| Processo de Otimização                                      | 22        |
| Circuito Simplificado                                       | 23        |
| Conclusão   | 23        |
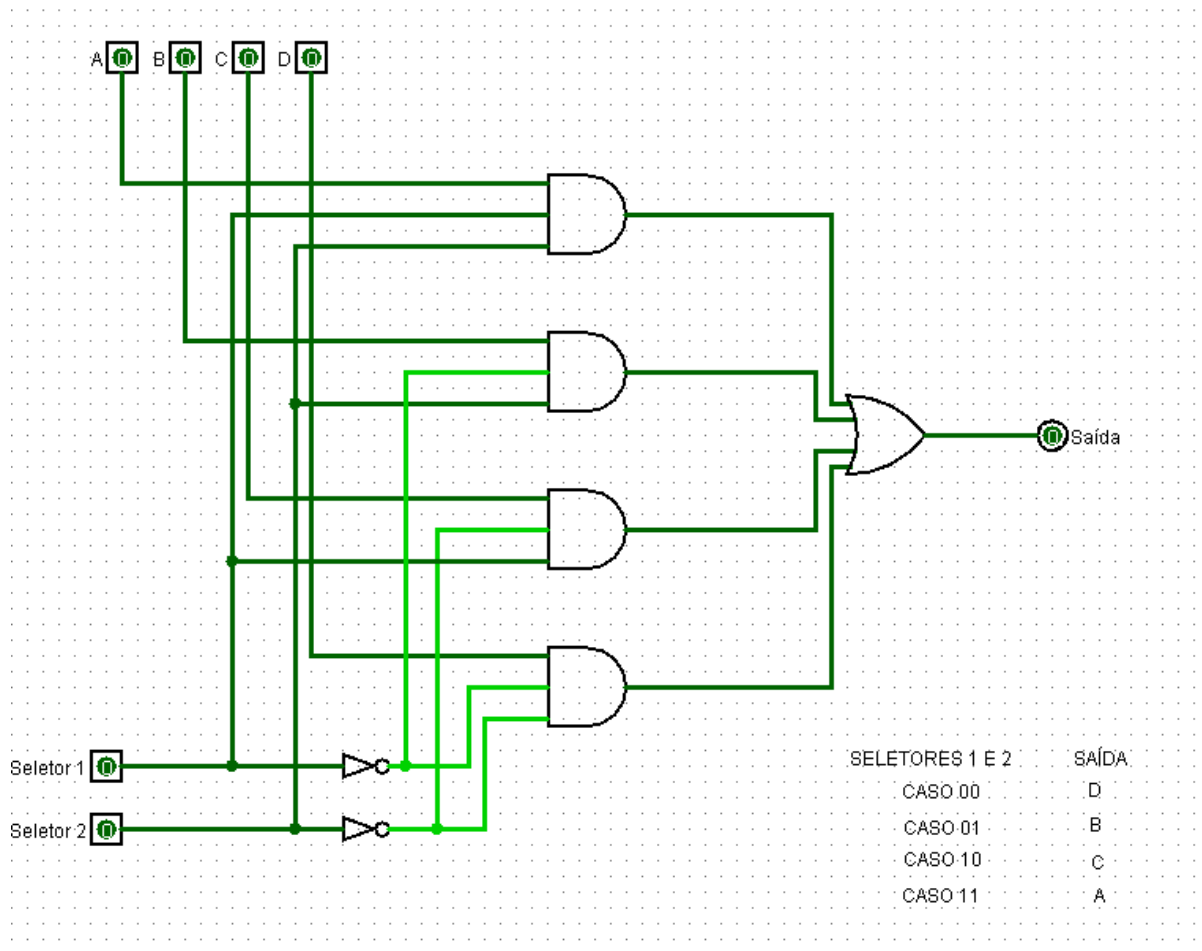
## Multiplexador com 4 opções de entrada:

O multiplexador 4x1 é um circuito digital que funciona como uma chave seletora, escolhendo uma entre quatro entradas (A, B, C e D) para ser encaminhada para a saída (S). Essa seleção é feita através de dois pinos seletores, que atuam como endereços para cada entrada.

Imagine o multiplexador como um interruptor com quatro posições. Cada posição corresponde a uma entrada, e os seletores controlam qual posição está ativa. A saída S sempre refletirá o valor da entrada que estiver selecionada no momento.




Para entender melhor seu funcionamento, pense em cada entrada conectada a uma porta AND. Os seletores controlam qual dessas portas AND será ativada. Quando uma porta AND é ativada, o valor da entrada correspondente é passado diretamente para a saída S.

| Seletor1 | Seletor2 | A | B | C | D | S |
|----------|----------|---|---|---|---|---|
| 0        | 0        | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0        | 0        | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 0        | 0        | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0        | 1        | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0        | 1        | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 0        | 1        | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0        | 0        | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1        | 0        | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1        | 0        | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 1        | 0        | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1        | 1        | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1        | 1        | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
 
## Porta XOR:

Essa é a porta lógica XOR (OU Exclusivo), que utiliza 2 componentes do tipo AND, 1 componente do tipo OR e 2 NOT. O resultado (S) é determinado pelas entradas A0 e A1. A tabela verdade do XOR é apresentada abaixo:



### Porta Lógica XOR

$(A + B) \cdot (A \cdot B)'$

### Tabela da Verdade

| A | B | S= (A⊕B) |
|---|---|----------|
| 0 | 0 | 0        |
| 0 | 1 | 1        |
| 1 | 0 | 1        |
| 1 | 1 | 0        |

## Registrador Flip-Flop do tipo D

Para a construção de um registrador Flip-Flop do tipo D de um bit, será necessário utilizar apenas um Flip-Flop tipo D, o qual é construído com modificação de um Flip-Flop tipo jk mestre e escravo

O Flip- Flop D é um circuito digital usado em sistemas sequenciais para armazenar um único bit de informação. Ele é um dos flip-flops mais simples e amplamente utilizados devido à sua funcionalidade e confiabilidade. As suas características são:

- **Entrada única de dados (D):** O estado armazenado pelo flip-flop é determinado pela entrada DDD no momento em que um sinal de controle (geralmente o clock) é ativado.
- **Sincronização com clock:** O flip-flop do tipo D opera com base em um sinal de clock, transferindo o valor da entrada DDD para a saída QQQ no momento da borda ativa do clock (subida ou descida, dependendo do design).
- **Saída inversa (Q'Q'Q'):** Além da saída normal (QQQ), ele geralmente fornece a saída complementada (Q'Q'Q').

Logo, percebemos que um registrador de um bit do Flip-Flop tipo D é o próprio Flip-Flop do tipo D. A imagem logo a baixo é uma demonstração de um circuito Flip-Flop do tipo D, construído no Logisim, esse circuito usa 8 portas NAND, um Clock, duas entradas e duas saídas.


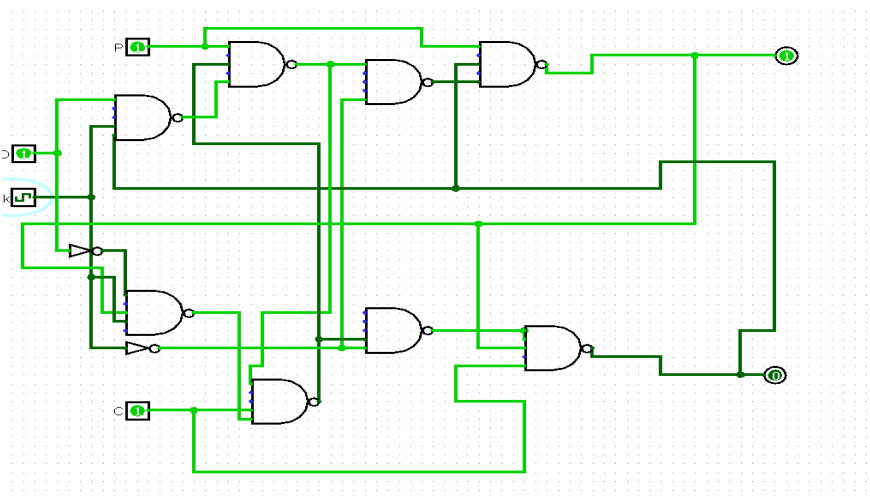


Imagem de um Flip-Flop do tipo D

Tabela Verdade:

| Entrada D | Saída Q após o clock |
|-----------|----------------------|
| 0         | 0                    |
| 1         | 1                    |

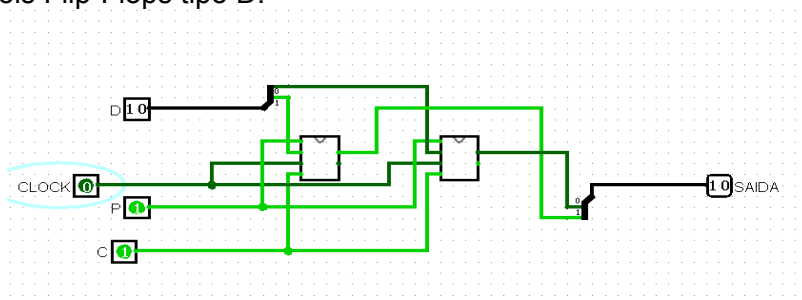Para a construção de um de dois Bits, apenas conectamos uma entrada de dois bits de saída a entradas Dsdois Flip-Flops tipo D.



# Registrador Flip-Flop JK

O flip-flop JK é um tipo de circuito digital usado em sistemas sequenciais para armazenar informações em um bit. Ele é uma extensão do flip-flop RS, mas com resolução de condições instáveis. Suas principais características incluem:

## Entradas e Saídas:

- **J (Set):** Define a saída como "1".
- **K (Reset):** Define a saída como "0".
- **Clock:** Sincroniza as mudanças do estado.
- **Saída Q e Q' (complemento de Q):** Representam o estado armazenado.

## Tabela Verdade:

| J | K | Q <sub>n</sub> (estado atual) | Q <sub>n+1</sub> próximo estado |
|---|---|-------------------------------|---------------------------------|
| 0 | 0 | Q <sub>n</sub>                | Sem alteração                   |
| 0 | 1 | Q <sub>n</sub>                | 0                               |
| 1 | 0 | Q <sub>n</sub>                | 1                               |
| 1 | 1 | Q <sub>n</sub>                | Complemento de Q <sub>n</sub>   |

## Características:

- **Condição de Memória:** Quando J = 0 e K = 0, o estado permanece inalterado.
- **Set e Reset:** Quando J ou K é ativado exclusivamente, ele seta ou reseta o flip-flop.
- **Toggle:** Quando J = 1 e K = 1, o estado muda para o oposto do atual (complementa Q).


 


Imagem de um Jk mestre e escravo

 

O registrador de dois bits tem poucas variações, pois apenas vamos conectar uma entrada com saída de dois bits as entradas J e K dos Flip-Flop, como no exemplo:



Flip-Flop Jk Mestre e Escravo

## Somador de 8 Bits que recebe 4

### Introdução

Este circuito simula um somador de 8 bits que recebe um valor binário inteiro como entrada e soma o valor constante 4. O circuito foi projetado utilizando o software Logisim, com o objetivo de demonstrar o funcionamento básico de uma operação aritmética em hardware digital.

### Descrição do Circuito

#### 1. Entradas:

- **A[7:0]:** Representa os 8 bits da entrada principal.
- **Cin:** Carry in (entrada de transporte), configurado como 0 para esta operação.

#### 2. Saída:

- **S[7:0]:** Saída de 8 bits que representa o resultado da soma  $A_4 + 4$ .
- **Estouro (Carry Out):** Indica se houve *overflow* (estouro de valor) na operação aritmética.

#### 3. Operação:

- A entrada binária AA é somada ao valor fixo 4 (00000100 em binário).
- O circuito utiliza um somador completo (*full adder*) interno para realizar a soma bit a bit, levando em conta o *carry* entre os bits.

### Funcionamento do Circuito

- O valor de entrada A é alimentado no somador de 8 bits.
- O somador é projetado para somar diretamente a constante 4, que é conectada às linhas correspondentes de entrada (00000100).
- A saída S[7:0] exibe o resultado da soma.
- O sinal de *estouro* verifica se a operação excedeu os 8 bits disponíveis.

## Configuração Específica

- **Entrada Demonstrada (A[7:0]):** 00000000
- **Soma Efetuada:** 00000000+00000100000000000 + 00000100
- **Saída (S[7:0]):** 00000100
- **Estouro:** 0 (não houve overflow, pois o valor resultante está dentro do intervalo de 8 bits sem sinal).

## Testes Realizados

### 1. Entrada: 00000000

- Saída esperada: 00000100
- Resultado obtido: 00000100
- Estouro: 0



### 2. Entrada: 11111111

- Saída esperada: 00000011 (com *carry out* 1 devido ao overflow)
- Resultado obtido: 00000011
- Estouro: 1

### 3. Entrada: 01111111

- Saída esperada: 10000011
- Resultado obtido: 10000011
- Estouro: 0
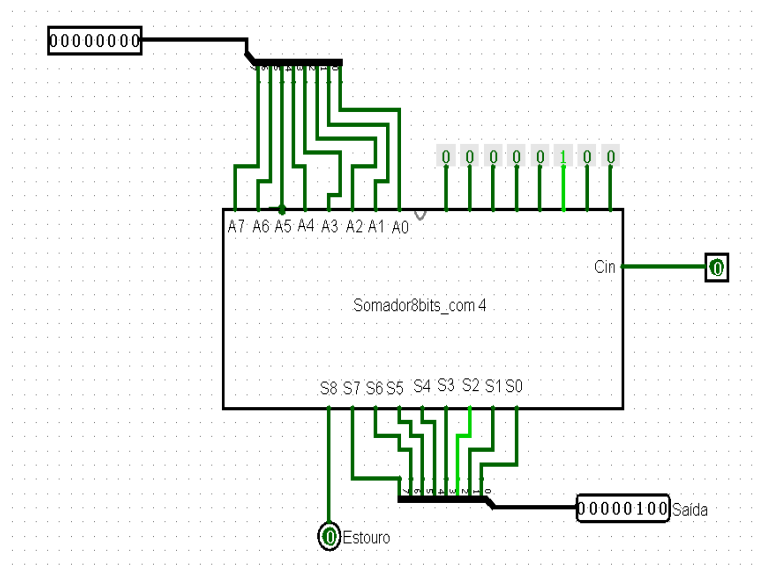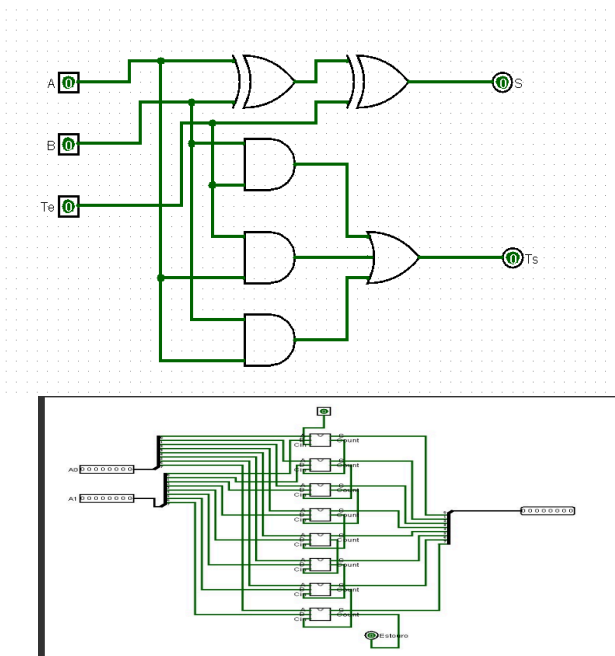
## Imagens da montagem do circuito no logisim:



## Conclusão

O circuito foi projetado e testado com sucesso. Ele realiza a operação de soma entre uma entrada binária de 8 bits e a constante 4, exibindo o resultado e indicando quando há ocorrência de *overflow*.


O

somador pode ser aplicado em sistemas digitais para operações aritméticas básicas e demonstra a integração entre lógica combinacional e sistemas de transporte (*carry*).
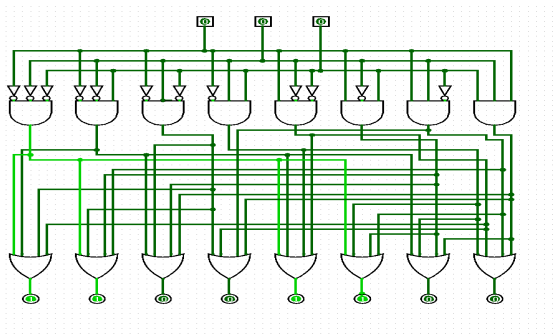
## Memória ROM de 8 bits

Uma Memória de Somente Leitura (ROM) é um tipo de memória não volátil, ou seja, ela mantém os dados armazenados mesmo quando a energia é desligada. A ROM é ideal para armazenar informações que não precisam ser alteradas com frequência, como o código de boot de um computador ou tabelas de referência.

Na construção do circuito, foram usadas 3 entradas que são direcionadas para 8 portas ANDs, depois dessa ligação, as saídas das portas ANDs são conectadas as entradas de 8 portas OR e as saídas das OR são saídas de um bit cada.



Como pode ser observado, algumas conexões foram negadas antes de chegar na porta And.

Tabela de resultados:

| Endereço | Saída    |
|----------|----------|
| 000      | 11001100 |
| 001      | 10101010 |
| 010      | 11110000 |
| 011      | 00001111 |
| 100      | 10011001 |
| 101      | 01100110 |
| 110      | 01010101 |
| 111      | 00110011 |

| a | b | c | x | y | z | u | v | w | s | t |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |

## Memória RAM de 8 bits.

A ideia central é permitir a leitura e escrita de dados em diferentes endereços de memória, selecionados por um conjunto de linhas de endereço.

### Componentes e Funcionalidades:

- **8 Registradores de 8 bits:** Cada registrador armazena um byte de dados. Eles servem como as células de memória individuais.
- **Demultiplexador 8x1:** Esse componente seleciona um dos 8 registradores com base nas linhas de endereço. A saída do demultiplexador é conectada à entrada de dados do multiplexador.
- **Multiplexador 8x1:** Esse componente seleciona a fonte de dados para escrita na memória. Ele pode receber dados de um barramento de dados externo ou do próprio circuito.
- **Linhas de Endereço:** Um conjunto de linhas determina qual registrador será acessado para leitura ou escrita.
- **Sinais de Controle:** Os sinais de controle, como enable (En), preset e clear, controlam as operações de leitura, escrita e inicialização da memória.



### Funcionamento:

1. **Seleção do Endereço:** As linhas de endereço determinam qual dos 8 registradores será acessado. O demultiplexador direciona a saída do registrador selecionado para o multiplexador.
2. **Leitura:** Quando a operação é de leitura, a saída do multiplexador é conectada ao barramento de dados, permitindo que o conteúdo do registrador selecionado seja lido.
3. **Escrita:** Para escrever um novo valor na memória, o dado a ser escrito é conectado à entrada do multiplexador. O multiplexador direciona esse dado para o registrador selecionado pelo demultiplexador. O sinal de enable e outros sinais de controle podem ser necessários para iniciar a operação de escrita.
4. **Preset e Clear:** Os sinais preset e clear podem ser usados para inicializar os registradores com valores específicos.
  
## Banco de Registradores de 8 bits

A construção foi feita com um demultiplexador 8 por 1 e 8 registradores. Através do demultiplexador é selecionado qual registrador salvará a informação.

Demultiplexador feito com 16 portas ANDs e registrador que foi construído apenas com portas ANDs, respectivamente os circuitos estão nas imagens:



Depois das conexões, atribuímos uma saída para cada registrador. O input é salvo no registrador selecionado é mostrado na saída dele, a imagem do circuito é mostrada logo abaixo.

## Somador de 8 Bits

A estrutura básica consiste em uma cadeia de somadores completos de 1 bit, conectados em cascata para formar um somador de 8 bits.

### Componentes e Funcionamento

- **Somador Completo de 1 bit:** Cada bloco retangular representa um somador completo. Ele possui três entradas (A, B e Cin - carry in) e duas saídas (S - soma e Cout - carry out). O somador completo realiza a adição de dois bits e do bit de carry proveniente da adição anterior.

- **Conexão em Cascata:** Os somadores completos são conectados em série, de forma que o bit de carry (Cout) de um somador se torna o bit de carry de entrada (Cin) do próximo somador. Essa configuração permite a propagação do carry ao longo de todos os bits, garantindo a adição correta de números de múltiplos bits.
- **Entradas e Saídas:**
  - **A e B:** Representam os dois números binários de 8 bits a serem somados. Cada bit de A é conectado à entrada A de um somador, e cada bit de B à entrada B correspondente.
  - **Cin:** É o bit de carry de entrada do somador menos significativo. Geralmente, é inicializado com 0 para adições simples.
  - **S:** Representa a soma resultante da operação. Os bits de S formam o número binário de 8 bits que corresponde à soma de A e B.
  - **Cout:** É o bit de carry de saída do somador mais significativo. Ele indica se houve um overflow, ou seja, se o resultado da adição excedeu 8 bits.


### Funcionamento Detalhado

1. **Entrada de Dados:** Os números binários A e B são aplicados às entradas correspondentes de cada somador completo.
2. **Adição de Bits:** Cada somador completo realiza a adição de um par de bits (um de A e um de B) e do bit de carry proveniente do somador anterior.
3. **Propagação do Carry:** O bit de carry (Cout) gerado por cada somador é propagado para o próximo somador, permitindo que a adição se propague por todos os bits.
4. **Saída:** A soma final é obtida nos bits de saída S de cada somador. O bit de carry de saída (Cout) indica se houve um overflow.

### Conclusão

O somador de 8 bits apresentado é um exemplo clássico de circuito digital combinacional. Sua estrutura modular e funcionamento simples o tornam uma ferramenta fundamental para a construção de sistemas digitais mais complexos. A compreensão do funcionamento desse circuito é essencial para estudantes e profissionais da área de eletrônica digital.

## Detector de Sequência Binária "101"

 

## Introdução

O circuito digital na imagem, implementado no software Logisim, tem como objetivo principal detectar a ocorrência da sequência binária "101" em um fluxo de entrada de bits. Essa funcionalidade é fundamental em diversas aplicações da eletrônica digital, como processamento de sinais, comunicação e controle.

## Funcionamento do Circuito

### Componentes:

- **Portas Lógicas:** O circuito é composto por portas lógicas básicas, como AND e OR, que realizam operações lógicas sobre os sinais de entrada.
- **Flip-Flops:** Os flip-flops são elementos de memória que armazenam o estado atual do circuito, permitindo a detecção de sequências de bits ao longo do tempo.

### Funcionamento:

1. **Entrada de Dados:** Os bits de entrada são aplicados sequencialmente às portas lógicas.
2. **Deteção de Subsequências:** O circuito é projetado para detectar as subsequências "1" e "01" da sequência "101". Cada porta AND detecta a ocorrência de uma dessas subsequências.
3. **Armazenamento de Estado:** Os flip-flops armazenam o estado atual da detecção, indicando se a subsequência anterior foi encontrada.
4. **Deteção Final:** A porta OR final combina as saídas das portas AND e dos flip-flops, gerando um sinal de saída alto (1) quando a sequência completa "101" é detectada.

## Análise Detalhada

### Funcionamento dos Flip-Flops:

- **Flip-Flop 1:** Armazena a informação se o último bit de entrada foi "1".
- **Flip-Flop 2:** Armazena a informação se os dois últimos bits de entrada foram "10".

### Deteção da Sequência:

- **Primeira Subsequência ("1"):** A porta AND 1 detecta quando o bit de entrada atual é "1".
- **Segunda Subsequência ("01"):** A porta AND 2 detecta quando o bit de entrada atual é "0" e o bit anterior (armazenado no flip-flop 1) era "1".
- **Sequência Completa ("101"):** A porta OR final gera um sinal de saída alto quando a porta AND 1 está ativa (bit atual é "1") e o flip-flop 2 está ativo (os dois bits anteriores eram "10").


## Aplicações

- **Sincronização:** Detectar padrões específicos em um fluxo de dados para sincronizar dispositivos.
- **Comunicação:** Identificar códigos de início e fim de pacotes de dados.
- **Processamento de sinais:** Detectar transições ou padrões específicos em sinais digitais.
- **Controle:** Implementar sistemas de controle baseados em sequências de eventos.

## Conclusões

O detector de sequência binária "101" apresentado é um exemplo simples e eficaz de circuito digital combinacional e sequencial. Sua compreensão é fundamental para o projeto de sistemas digitais mais complexos.
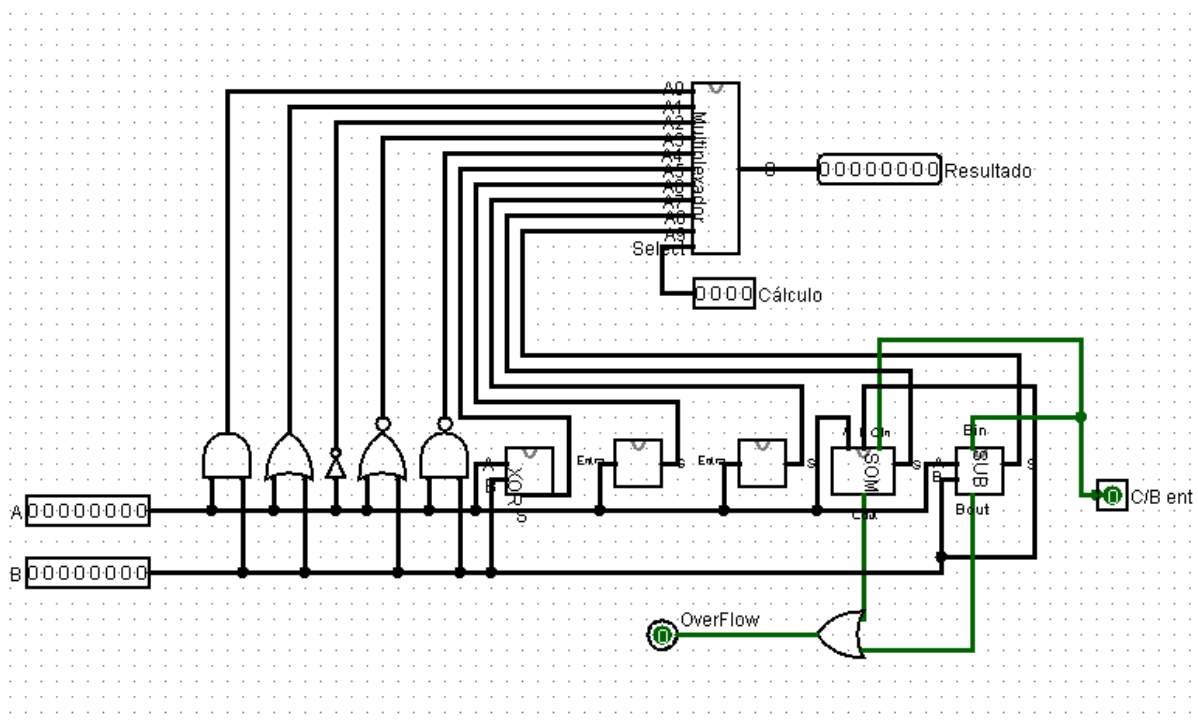
## Unidade Lógica Aritmética (ULA) de 8 bits



## Introdução

A imagem apresentada acima é uma implementação de uma Unidade Lógica Aritmética (ULA) de 8 bits, projetada para realizar diversas operações aritméticas e lógicas sobre dois operandos de 8 bits. A ULA é um componente fundamental em processadores e outros circuitos digitais, sendo responsável por executar as instruções aritméticas e lógicas de um programa.

## Componentes e Funcionalidades

A ULA apresentada é composta por diversos componentes interconectados, cada um com uma função específica:



- **Somadores e Subtratores:** Realizam as operações de adição e subtração entre os operandos de 8 bits.
- **Multiplexadores:** Selecionam os dados a serem processados com base em um sinal de controle.
- **Portas Lógicas:** Realizam operações lógicas como AND, OR, NOT e XOR.
- **Flip-flops:** Armazenam o resultado das operações e controlam o fluxo de dados.
- **Decodificadores:** Convertem um código binário em um sinal de controle para selecionar diferentes operações.

## Funcionamento Geral

A ULA funciona da seguinte forma:

1. **Entrada de Dados:** Dois operandos de 8 bits (A e B) são fornecidos como entrada para a ULA.
2. **Seleção da Operação:** Um conjunto de sinais de controle determina a operação a ser realizada (adição, subtração, etc.). Esses sinais são geralmente gerados por um decodificador, que interpreta um código de operação.
3. **Processamento:** Os multiplexadores direcionam os operandos para os componentes responsáveis pela operação selecionada. Por exemplo, para uma adição, os operandos são enviados para os somadores.
4. **Saída:** O resultado da operação é gerado e pode ser armazenado em um registrador ou utilizado como entrada para outras partes do circuito.

## Análise Detalhada

### Componentes-chave:

- **Somador de 8 bits:** Realiza a adição de dois números binários de 8 bits.
- **Subtrator de 8 bits:** Realiza a subtração de dois números binários de 8 bits, geralmente implementando a subtração através da adição do complemento de dois.
- **Multiplexador de 8 bits:** Seleciona qual dos dois operandos será utilizado como entrada para uma determinada operação.
- **Decodificador:** Interpreta o código de operação e gera os sinais de controle necessários para selecionar os multiplexadores e os componentes aritméticos.

### Operações Possíveis:

A ULA pode realizar diversas operações, como:




- **Adição:** Soma os dois operandos.
- **Subtração:** Subtrai o segundo operando do primeiro.
- **Complemento de dois:** Calcula o complemento de dois de um número.
- **Operações lógicas:** AND, OR, XOR, NOT.
- **Incremento:** Adiciona 1 ao operando.
- **Decremento:** Subtrai 1 do operando.

### Sinais de Controle:

Os sinais de controle determinam qual operação será realizada. Eles podem ser gerados por um microcontrolador ou por um circuito de controle específico.

Subcircuitos utilizado:

   Somador de 8 bits, deslocador e multiplexador



## Aplicações


A ULA é um componente fundamental em diversos sistemas digitais, incluindo:

- **Microprocessadores:** Realizam as operações aritméticas e lógicas básicas.
- **Microcontroladores:** Controlam dispositivos eletrônicos, realizando cálculos e tomadas de decisão.
- **FPGAs:** Podem ser configuradas para implementar diversas funções, incluindo ULAs.
- **Co-processadores:** Aceleram operações matemáticas em sistemas computacionais.

## Conclusões

A ULA é um componente essencial em qualquer sistema digital que necessite realizar operações aritméticas e lógicas. A sua complexidade e funcionalidade podem variar de acordo com as necessidades da aplicação. A compreensão do funcionamento da ULA é fundamental para o desenvolvimento de sistemas digitais mais complexos.
 
## Extensor de Sinal de 4 Bits para 8 Bits



## Introdução

Um extensor de sinal de 4 bits para 8 bits é um circuito digital projetado para aumentar a largura de um sinal binário de 4 bits para 8 bits. Essa operação é comum em sistemas digitais onde é necessário adaptar a largura de dados entre diferentes componentes.


## Funcionamento Básico

A principal função de um extensor de sinal é replicar os bits mais significativos do sinal de entrada para os bits mais significativos da saída, enquanto os bits menos significativos da saída são preenchidos com zeros. Essa operação é conhecida como extensão com zeros.

Para fazer o circuito, foram usados um input de quatro bits e um output de 8 bits e utilizamos dois distribuidores de bits.
 
## Maquina de estados


Ela tem uma entrada que passa em uma porta And e a saída invertida passa por outra porta And, nas duas portas Ands presentes tem uma conexão com a entrada. A saída da And que recebe a entrada e a saída são salvas em um flip flop jk.



Sua variação ocorre quando a entrada é um e a saída é um ou zero, sua tabela verdade:

| P | ENTRA | C | SAI |
|---|-------|---|-----|
| 0 | 0     | 0 | 0   |
| 0 | 0     | 1 | 0   |
| 0 | 1     | 0 | 1   |
| 0 | 1     | 1 | 1   |
| 1 | 0     | 0 | 0   |
| 1 | 0     | 1 | 0   |
| 1 | 1     | 0 | 0   |
| 1 | 1     | 1 | !!  |
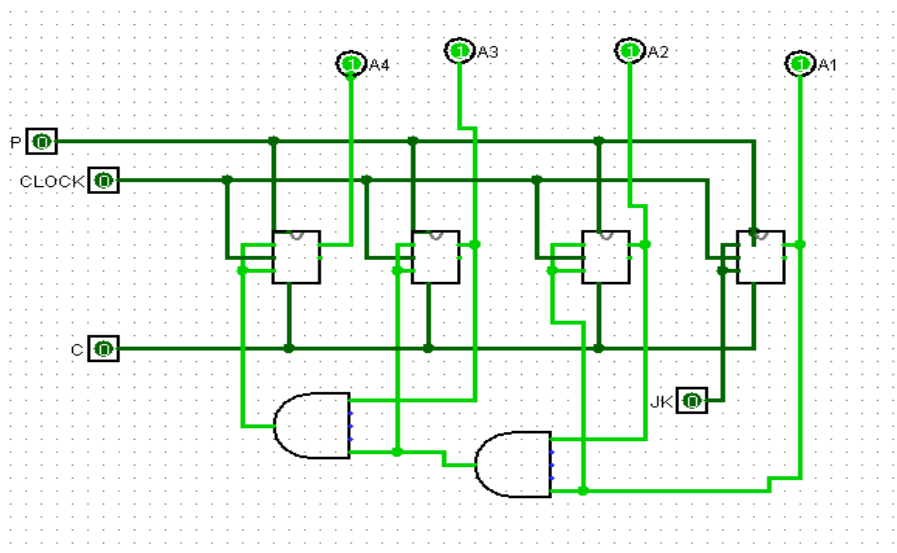
## Contador Síncrono de 4 Bits com Flip-Flop JK no Logisim



### Introdução

Contadores síncronos são circuitos sequenciais digitais utilizados para contar pulsos de um sinal de clock, e o flip-flop JK oferece flexibilidade na implementação de diferentes tipos de contagem.

### Materiais e Métodos

**Software:** Logisim

**Componentes:**

- 4 Flip-flops JK
- Portas lógicas (AND, OR, NOT)
- Conectores

**Metodologia:**

Foram utilizados 4 Flip-Flop jk para gerar esse circuito, além de duas portas ANDs. Ele tem um entrada P e C para estabilizar os jks. O clock usando para contagem e uma entrada chamada de JK para o último Flip-Flop jk. As quatro saídas representam o número de pulsos contados a partir do nível lógico baixo do clock

## Conclusões

A análise dos resultados mostrou que o circuito funciona corretamente, incrementando seu valor a cada pulso de clock. A utilização de flip-flops JK oferece flexibilidade na implementação de diferentes tipos de contadores.

# Detector de Paridade Impar

## Introdução

Detectores de paridade são circuitos digitais utilizados para verificar se o número de bits '1' em um dado conjunto de bits é par ou ímpar. Essa informação é frequentemente utilizada para detectar erros em transmissões de dados.

## Materiais e Métodos

**Software:** Logisim


**Componentes:**

- Portas OR , AND e NOT
- Conectores

**Metodologia:**

utilizando 8 portas ANDs, as entradas delas recebem 4 conexões, algumas foram invertidas, como mostra a imagem do circuito logo abaixo. As saídas das portas ANDs são colocadas nas entradas de uma porta ou para assim gerar a saída, os resultados podem ser vistos na tabela verdade mais abaixo.

## Resultados

 

**Tabela Verdade:**

| Entrada A | Entrada B | Entrada C | Entrada D | Saída (Paridade Ímpar) |
|-----------|-----------|-----------|-----------|------------------------|
| 0         | 0         | 0         | 0         | 0                      |
| 0         | 0         | 0         | 1         | 1                      |
| 0         | 0         | 1         | 0         | 1                      |
| 0         | 0         | 1         | 1         | 0                      |
| 0         | 1         | 0         | 0         | 1                      |
| 0         | 1         | 0         | 1         | 0                      |
| 0         | 1         | 1         | 0         | 0                      |
| 0         | 1         | 1         | 1         | 1                      |
| 1         | 0         | 0         | 0         | 1                      |
| 1         | 0         | 0         | 1         | 0                      |
| 1         | 0         | 1         | 0         | 0                      |
| 1         | 0         | 1         | 1         | 1                      |
| 1         | 1         | 0         | 0         | 0                      |
| 1         | 1         | 0         | 1         | 1                      |
| 1         | 1         | 1         | 0         | 1                      |
| 1         | 1         | 1         | 1         | 0                      |

## Conclusões

Este relatório apresentou a implementação de um detector de paridade ímpar utilizando portas AND, NOT e OR no software Logisim. A análise dos resultados mostrou que o circuito funciona corretamente, indicando a paridade dos dados de entrada. A utilização de portas AND, NOT e OR simplifica a implementação e torna o circuito eficiente.

# Decodificador de 7 Segmentos Implementado no Logisim

## Introdução

Decodificadores de 7 segmentos são circuitos digitais utilizados para converter um número binário de 4 bits em um padrão de segmentos que acendem um display de 7 segmentos, formando os dígitos decimais de 0 a 9.

## Materiais e Métodos



**Software:** Logisim

**Componentes:**

- Portas lógicas (AND, OR, NOT)
- Display de 7 segmentos
- Conectores

**Metodologia:**

Foram usados 6 portas ANDs. As entradas das portas ANDs recebem um input de 4 bits que é distribuído entre as portas ANDs, as saídas dessas portas ANDs são conectadas a uma porta OR para gerar a saída. Desse modo, podemos pegar esse circuito e encapsular ele para gerar o decodificar de 7 segmentos, se der a entrada binária 11 ele retornará a decimal.

  **Resultado Diagrama do Circuito:****Conclusões**

Este relatório apresentou a implementação de um decodificador de 7 segmentos utilizando portas lógicas no software Logisim. A análise dos resultados mostrou que o circuito funciona corretamente, convertendo números binários em dígitos decimais visíveis em um display de 7 segmentos. A compreensão do funcionamento deste circuito é fundamental para o desenvolvimento de projetos mais complexos em eletrônica digital.

# Detector de Números Primos

## Introdução

Detectores de números primos são circuitos digitais utilizados para identificar se um número binário de entrada corresponde a um número primo.

## Materiais

**Software:** Logisim

**Componentes:**


- Portas lógicas (AND, NOT e OR)
- Conectores

## Métodos

Utilizamos uma entrada de 4 bits conectada a um distribuidor de 4 bits, cada bit de saída do distribuidor é conectada as portas ANDs de três entradas, algumas saídas do distribuidor foram invertidas antes de chegar nas portas ANDs e as saídas das portas ANDs foram conectadas a entradas de uma porta OR como no exemplo.

## Resultados

**Diagrama do Circuito:**

 


## Conclusões

Este relatório apresentou a implementação de um detector de números primos utilizando portas lógicas no software Logisim. A análise dos resultados mostrou que o circuito funciona corretamente



para números de 4 bits. A compreensão do funcionamento deste circuito é fundamental para a aplicação de lógica digital em problemas mais complexos.

## Otimização Lógica do Circuito

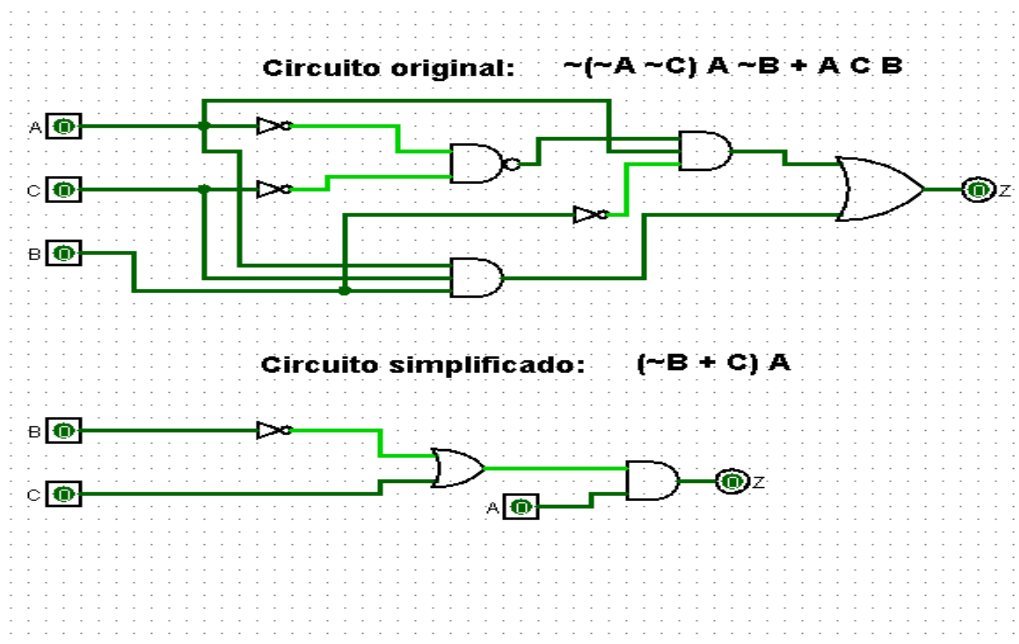

### Introdução

A otimização consiste em simplificar a expressão booleana original, reduzindo o número de portas lógicas e, consequentemente, diminuindo a complexidade do circuito.

### Análise do Circuito Original

O circuito original é representado pela seguinte expressão booleana:

$$Z = \sim(\sim A \sim C) A \sim B + A C B$$

#### Descrição:

- **Entradas:** A, B e C.
- **Saída:** Z.
- **Portas Lógicas:** NOT, AND, NAND e OR.
- **Estrutura:** O circuito utiliza múltiplas portas lógicas conectadas em série e paralelo para realizar as operações lógicas descritas pela expressão booleana.

## Processo de Otimização

A otimização foi realizada através da simplificação da expressão booleana utilizando Mapa de Karnaugh

### **Expressão Simplificada:**

A expressão booleana simplificada é:

$$Z = (\sim B + C)A$$

## Circuito Simplificado

O circuito simplificado é composto por apenas uma porta AND, OR e NOT com as entradas A, B e C.

## Conclusão

A otimização lógica realizada no circuito foi bem-sucedida, resultando em uma expressão booleana mais simples e um circuito com menor complexidade. A simplificação da expressão booleana permitiu a redução significativa do número de portas lógicas, o que traz diversos benefícios para a implementação do circuito.

### **GitHub do Relatório:**

[https://github.com/Luc2789/AOC\\_WesleyLuciano\\_UFRR\\_LabCircuitos\\_2024](https://github.com/Luc2789/AOC_WesleyLuciano_UFRR_LabCircuitos_2024).